

**CONCURSUL NAȚIONAL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR  
VACANTE/REZERVATE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR  
iulie 2022**

**Probă scrisă  
ELECTRONICĂ, AUTOMATIZĂRI, TELECOMUNICAȚII  
PROFESORI**

**Model**

- Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu.
- Timpul de lucru efectiv este de patru ore.


**SUBIECTUL I**

**(30 de puncte)**

1. Referitor la circuitul din figura alăturată, în care este utilizat un fototranzistor ROL-031, fototranzistorul are sensibilitatea  $S = 0,01 \text{ mA/lx}$  și este excitat cu iluminarea  $E_v = 1000 \text{ lx}$ :

- explicați principiul de funcționare a fototranzistorului;
- calculați rezistența  $R_E$  din emitorul tranzistorului, astfel încât  $U_D = 10 \text{ V}$ .


**15 puncte**

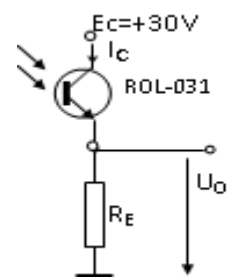

2. Circuitul din figura alăturată este realizat cu un decodificator binar – zecimal, în care C este bitul cel mai puțin semnificativ.

- Determinați expresia funcției  $f$ , realizată de circuit.
- Utilizând legile și principiile ce stau la baza transformării funcțiilor logice, aduceți funcția de la punctul a. la forma cea mai simplă.
- Reprezentați, pe foaia de concurs, circuitul corespunzător funcției obținute la punctul b. implementat cu porți NAND.

**15 puncte**

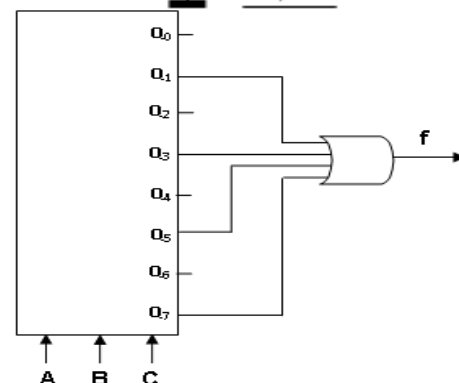

**SUBIECTUL al II-lea**

**(30 de puncte)**

1. Un wattmetru electrodinamic are bobina de curent construită pentru curentul nominal  $I_n = 10 \text{ A}$  și bobina de tensiune pentru tensiunea nominală  $U_n = 200 \text{ V}$ . Scara gradată a aparatului are 100 diviziuni. Rezistența bobinei de tensiune este de  $4 \text{ K}\Omega$ . Pentru a putea măsura puterea activă a unui receptor  $Z$ , wattmetrului i se atașează o rezistență adițională de valoare  $8000 \Omega$  în serie cu bobina de tensiune.


- Reprezentați, pe foaia de concurs, schema electrică de măsurare a puterii active a receptorului  $Z$  cu ajutorul wattmetrului cu rezistență adițională.
- Calculați valoarea tensiunii electrice cu care poate fi alimentată bobina de tensiune a wattmetrului.
- Determinați constanta wattmetrului înainte și după montarea rezistenței adiționale.
- Determinați puterea activă consumată de receptorul  $Z$ , dacă acul indicator arată 60 diviziuni.

**15 puncte**

2. Referitor la oscilatorul din figura alăturată:

- precizați condițiile de oscilație ale unui oscilator în trei puncte;
- menționați denumirea oscilatorului în trei puncte reprezentat în figură;
- calculați frecvența de oscilație dacă  $L_2 = 2/\pi^2 \mu\text{H}$  și  $C_1 = C_3 = 4 \mu\text{F}$ .

**15 puncte**

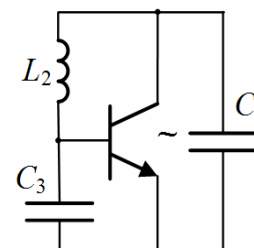

**SUBIECTUL al III-lea**

**(30 de puncte)**

**1.** Următoarea secvență face parte din curriculumul pentru clasa a X-a, învățământ liceal – filiera tehnologică

| URÎ 3: REALIZAREA CIRCUITELOR ELECTRONICE SIMPLE<br>CU COMPONENTE ANALOGICE DISCRETE                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         | Conținuturile învățării                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BAZELE ELECTRONICII ANALOGICE                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |
| Cunoștințe                                                                                                                                | Abilități                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Atitudini                                               |                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.1.4<br>Componente electronice analogice discrete (parametri,[...] funcționare): dispozitive optoelectronice (fotorezistorul, fotodioda) | 3.2.11. Selectarea componentelor și a componentelor echivalente pentru realizarea circuitelor electronice în funcție de cerințele din documentația tehnică și tehnologică<br>3.2.14. Măsurarea parametrilor componentelor electronice analogice discrete cu ajutorul aparatelor de măsură și control | 3.3.3. Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme | Dispozitive optoelectronice (fotorezistorul, fotodioda)<br>- Simbol, aspect fizic<br>- Caracteristica de funcționare<br>- Circuite de polarizare<br>- Măsurarea parametrilor cu ajutorul aparatelor de măsură și control |

( Curriculum pentru clasa a X-a, domeniul de pregătire Electronică și automatizări, anexa 2 la OMEN nr. 3915/18.05.2017)

Proiectați un demers didactic centrat pe elev, prin care se pot forma/dezvolta rezultatele învățării precizate în secvența de curriculum, pe baza următoarelor repere:

- un exemplu de metodă didactică utilizată, având în vedere: două caracteristici, un argument al utilizării și exemplificarea modului în care poate contribui la formarea/dezvoltarea rezultatelor învățării din secvența de curriculum;
- două exemple de activități de învățare adecvate conținuturilor din secvența de curriculum;
- o formă de organizare a activității didactice, cu argumentarea utilizării acesteia în realizarea activităților de învățare propuse;
- un exemplu de mijloc de învățământ care poate fi valorificat pentru formarea/dezvoltarea rezultatelor învățării, precizând: o etapă a lecției în care este utilizat; o modalitate de integrare în cadrul lecției.

**24 de puncte**

**2.** Prezentați două argumente în favoarea utilizării observării sistematice a activităților și a comportamentului elevilor, în evaluarea acestora.

**6 puncte**